

SPH3U 11.9 Circuit Analysis**1. Circuit analysis when resistance values are given**

The circuit below has a source voltage of 12.0 V and resistance values of $R_1 = 15.0 \, \Omega$, $R_2 = 25.0 \, \Omega$, $R_3 = 35.0 \, \Omega$. Find values for I_{source} , I_1 , I_2 , I_3 , V_1 , V_2 , V_3 , and R_{total} .

$$\textcircled{1} \quad V = IR = 6.08 \, \text{V}$$

$$I = I_{\text{source}} = 0.406 \, \text{A}$$

$$R = 15.0 \, \Omega$$

$$\textcircled{2} \quad V = 12 - 6.08 = 5.92 \, \text{V}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5.92}{25} = 0.237 \, \text{A}$$

$$R = 25.0 \, \Omega$$

$$\textcircled{3} \quad V = V_2 = 5.92 \, \text{V}$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{5.92}{35} = 0.169 \, \text{A}$$

$$R = 35.0 \, \Omega$$

$$\textcircled{\text{Total}} \quad V_{\text{source}} = 12.0 \, \text{V}$$

$$I_{\text{source}} = \frac{V}{R} = \frac{12}{29.583} = 0.406 \, \text{A}$$

$$R_{\text{Total}} = 29.6 \, \Omega$$

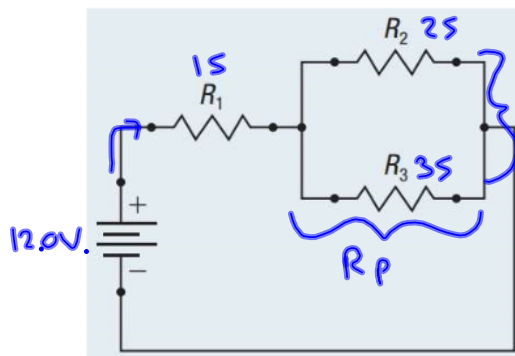

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{25} + \frac{1}{35} = \frac{12}{175}$$


$$R_p = \frac{175}{12} = \underline{14.583 \, \Omega}$$

$$R_T = 15.0 \, \Omega + 14.583 \, \Omega$$

$$= \underline{29.583 \, \Omega}$$

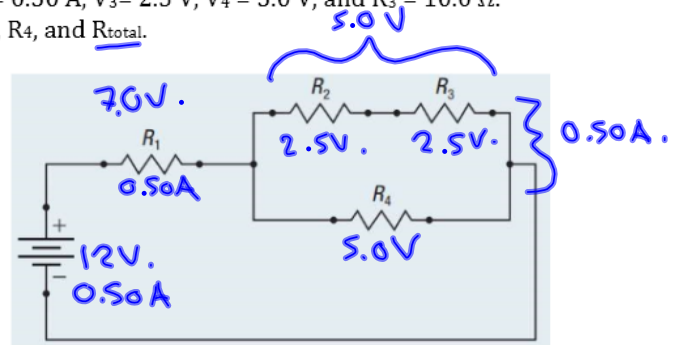2. Circuit analysis when only some resistance values are given

The circuit below has a $V_{\text{source}} = 12.0 \text{ V}$, $I_1 = 0.50 \text{ A}$, $V_3 = 2.5 \text{ V}$, $V_4 = 5.0 \text{ V}$, and $R_3 = 10.0 \Omega$. Find values for I_{source} , I_2 , I_3 , I_4 , V_1 , V_2 , R_1 , R_2 , R_4 , and R_{total} .



$$\textcircled{1} V = V_{\text{source}} - V_4 = 7.0 \text{ V}.$$

$$I = 0.50 \text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{7.0}{0.5} = 14 \Omega.$$

$$\textcircled{2} V = 5.0 \text{ V} - V_3 = 2.5 \text{ V}.$$

$$I = I_3 = 0.25 \text{ A}.$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{2.5}{0.25} = 10 \Omega$$

$$\textcircled{3} V = 2.5 \text{ V}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{2.5}{10} = 0.25 \text{ A}.$$

$$R = 10.0 \Omega$$

$$\textcircled{4} V = 5.0 \text{ V}$$

$$I = I_{\text{source}} - I_2 = 0.5 - 0.25 = 0.25 \text{ A}.$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{5.0}{0.25} = 20 \Omega.$$

$$\textcircled{\text{Total}} V_{\text{source}} = 12.0 \text{ V}$$

$$I_{\text{source}} = I_1 = 0.50 \text{ A}.$$

$$R_{\text{Total}} = \frac{V}{I} = \frac{12}{0.50} = 24 \Omega.$$